

Nota 4: Sumadores

En [1], Fig.6.6 y 6.7, se describen un sumador digital básico (*ripple carry adder*) de n bits y el circuito cuántico correspondiente. Este realiza la siguiente operación sobre $2(n+1)$ qubits:

$$|c_0\rangle \times |x_0 x_1 \dots x_{n-1}\rangle \times |y_0 y_1 \dots y_{n-1}\rangle \times |0\rangle \rightarrow |c_0\rangle \times |x_0 x_1 \dots x_{n-1}\rangle \times |s_0 s_1 \dots s_{n-1}\rangle \times |c_n\rangle. \quad (1)$$

Incluye otros $n-1$ qubits auxiliares, inicialmente en el estado $|00\dots 0\rangle$, cuyo estado final es $|c_{n-1} c_{n-2} \dots c_1\rangle$. De ahí el número total de qubits mencionado en [1], es decir, $3n+1$.

Este circuito sugiere dos comentarios:

- ¿No se puede reducir el número de qubits, evitando el uso de qubits auxiliares?
- Si se utilizan qubits auxiliares, sería conveniente que vuelvan al estado inicial $|00\dots 0\rangle$. De esta manera pueden ser utilizados como qubits auxiliares para otras operaciones. Además, el hecho de que aquellos qubits vuelvan al estado básico hace que el sistema sea más estable y resistente a ruidos externos.

A continuación, se describen dos sumadores cuánticos que tienen en cuenta los comentarios anteriores. En la Sec. 1 se describe un sumador incluyendo $3n+1$ qubits, cuyos $n-1$ qubits auxiliares vuelven a su estado inicial. En la Sec.2 se describe un sumador incluyendo $2n+2$ qubits. En ambos casos se calculan primero los acarreos c_1, c_2, \dots, c_n , y luego los bits de la suma $s_{n-1}, s_{n-2}, \dots, s_0$.

1. Sumador con cálculo previo de los acarreos, versión 1

El cálculo previo de los acarreos es una técnica habitual en los sumadores digitales (por ejemplo [4], Sec.11.1.2). El circuito descrito en [2] utiliza dos tipos de operadores:

- *QCC (Quantic Carry Chain)*, Fig.1.a, actúa sobre cuatro qubits y ejecuta la siguiente operación

$$|c_i\rangle \times |x_i\rangle \times |y_i\rangle \times |0\rangle \rightarrow |c_i\rangle \times |x_i\rangle \times |p_i\rangle \times |c_{i+1}\rangle, \quad (2)$$

donde

$$p_i = x_i \oplus y_i, \quad c_{i+1} = x_i y_i \oplus c_i p_i. \quad (3)$$

- *QS (Quantic Sum)*, Fig.1.b, actúa sobre tres qubits y ejecuta la operación

$$|c_i\rangle \times |x_i\rangle \times |y_i\rangle \rightarrow |c_i\rangle \times |x_i\rangle \times |s_i\rangle, \quad (4)$$

con

$$s_i = c_i \oplus x_i \oplus y_i. \quad (5)$$

 


Figura 1 Componentes *QCC* y *QS*

El circuito completo ($n = 3$) se muestra en la Fig.2. Se observa que ejecuta la operación (1) y que los qubits auxiliares vuelven al estado básico $|0\rangle$.

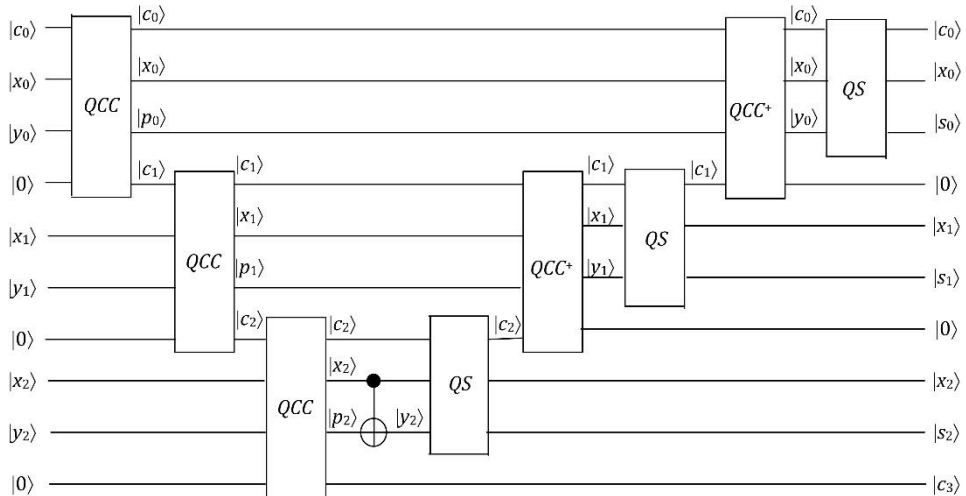


Figura 2 Sumador de 3 bits

Ejemplo 1

Definanse operadores QCC y QS encapsulando los circuitos de la Fig.1 en sendas clases:

```
class QCC(cirq.Gate):
    def __init__(self):
        super(QCC, self)
    def _num_qubits_(self):
        return 4
    def _decompose_(self, qubits):
        I, A, B, O = qubits
        yield cirq.CCX(A, B, O)
        yield cirq.CX(A, B)
        yield cirq.CCX(I, B, O)
    def _circuit_diagram_info_(self, args):
        return ["QCC"] * self.num_qubits()
qcc = QCC()
```

```

class QS(cirq.Gate):
    def __init__(self):
        super(QS, self)
    def _num_qubits_(self):
        return 3
    def _decompose_(self, qubits):
        I, A, B = qubits
        yield cirq.CX(I, B)
        yield cirq.CX(A, B)
    def _circuit_diagram_info_(self, args):
        return ["QS"] * self.num_qubits()
qs = QS()

```

Se define también el operador QCC^+ , invirtiendo el orden de las operaciones de QCC :

```

class QCCAd(cirq.Gate):
    def __init__(self):
        super(QCCAd, self)
    def _num_qubits_(self):
        return 4
    def _decompose_(self, qubits):
        I, A, B, O = qubits
        yield cirq.CCX(I, B, O)
        yield cirq.CX(A, B)
        yield cirq.CCX(A, B, O)
    def _circuit_diagram_info_(self, args):
        return ["QCCAd"] * self.num_qubits()
qccAd = QCCAd()

```

Con esos operadores se define un sumador de 4 bits:

```

n = 4
c = 1
x = [0,1,0,1]
y = [1,0,1,1]
###CIRCUITO###
reg = cirq.LineQubit.range(3*n+1)
circuito = cirq.Circuit()
if c == 1:
    circuito.append(cirq.X(reg[0]))
for i in range(n):


```

```

    if x[i] == 1:
        circuito.append(cirq.X(reg[3*i+1]))
    if y[i] == 1:
        circuito.append(cirq.X(reg[3*i+2]))
        circuito.append(qcc(reg[3*i], reg[3*i+1],
            reg[3*i+2], reg[3*i+3]))
    circuito.append(cirq.CX(reg[3*(n-1)+1],
        reg[3*(n-1)+2]))
    for i in range(n-1):
        circuito.append(qs(reg[3*(n-1-i)],
            reg[3*(n-1-i)+1], reg[3*(n-1-i)+2]))
        circuito.append(qccAd(reg[3*(n-2-i)],
            reg[3*(n-2-i)+1], reg[3*(n-2-i)+2],
            reg[3*(n-2-i)+3]))
    circuito.append(qs(reg[0], reg[1], reg[2]))
    ###MEDICIÓN###
    for i in range(n-1):
        circuito.append(cirq.measure(reg[3*i+3]))
    for i in range(n):
        circuito.append(cirq.measure(reg[3*i+2]))
    circuito.append(cirq.measure(reg[3*n]))
    simulador = cirq.Simulator()
    resultado = simulador.run(circuito, repetitions=1)
    print(resultado)

```

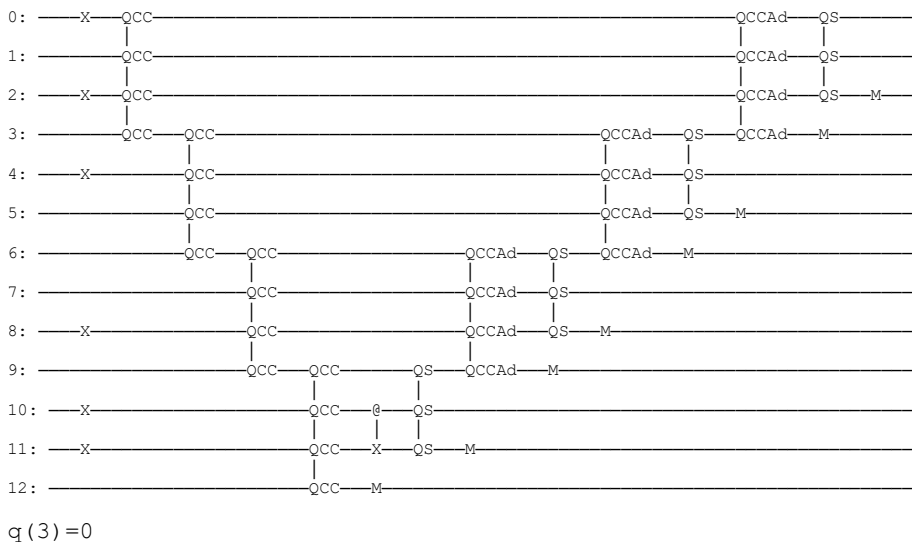La ejecución del programa completo genera el siguiente resultado:



$$\begin{aligned}
q(6) &= 0 \\
q(9) &= 0 \\
q(2) &= 0 \\
q(5) &= 0 \\
q(8) &= 0 \\
q(11) &= 1 \\
q(12) &= 1
\end{aligned}$$

Se comprueba que la medición de los tres qubits auxiliares (3, 6, y 9) da como resultado 000, y que la medición de los qubits 2, 5, 8, 11 y 12 da como resultado 00011. Efectivamente, $1010 + 1101 + 1 = 11000$.

2. Sumador con cálculo previo de los acarreos, versión 2

El circuito descrito en [3] utiliza dos tipos de operadores:

- *CY*, Fig.3.a, actúa sobre tres qubits. Teniendo en cuenta que

$$(c_i \oplus y_i)(x_i \oplus y_i) \oplus y_i = c_i x_i \oplus c_i y_i \oplus y_i x_i = c_{i+1}$$

se deduce que el operador *CY* ejecuta la siguiente operación:

$$|c_i\rangle \times |x_i\rangle \times |y_i\rangle \rightarrow |c_i \oplus y_i\rangle \times |x_i \oplus y_i\rangle \times |c_{i+1}\rangle. \quad (6)$$

- *XOR*, Fig.3.b, actúa sobre tres qubits y ejecuta la operación

$$|a\rangle \times |b\rangle \times |c\rangle \rightarrow |ab \oplus a \oplus c\rangle \times |ab \oplus a \oplus b \oplus c\rangle \times |ab \oplus c\rangle. \quad (7)$$

Obsérvese que si $a = c_i \oplus y_i$, $b = x_i \oplus y_i$ y $c = c_{i+1}$, entonces

$$ab = (c_i \oplus y_i)(x_i \oplus y_i) = y_i \oplus x_i y_i \oplus x_i c_i \oplus y_i c_i = y_i \oplus c_{i+1},$$

$$ab \oplus c = y_i,$$

$$ab \oplus a \oplus c = y_i \oplus c_i \oplus y_i = c_i,$$

$$ab \oplus a \oplus b \oplus c = c_i \oplus x_i \oplus y_i = s_i.$$

Por tanto

$$|c_i\rangle \times |x_i\rangle \times |y_i\rangle \xrightarrow{XOR} |c_i\rangle \times |s_i\rangle \times |y_i\rangle. \quad (8)$$

 


Figura 3 Componentes *CY* y *XOR*

El circuito completo ($n = 3$) se muestra en la Fig.4. Ejecuta la operación

$$|c_0\rangle \times |x_0 x_1 \dots x_{n-1}\rangle \times |y_0 y_1 \dots y_{n-1}\rangle \times |0\rangle \rightarrow |c_0\rangle \times |s_0 s_1 \dots s_{n-1}\rangle \times |y_0 y_1 \dots y_{n-1}\rangle \times |c_n\rangle. \quad (9)$$

En total se utilizan $2n+2$ qubits.

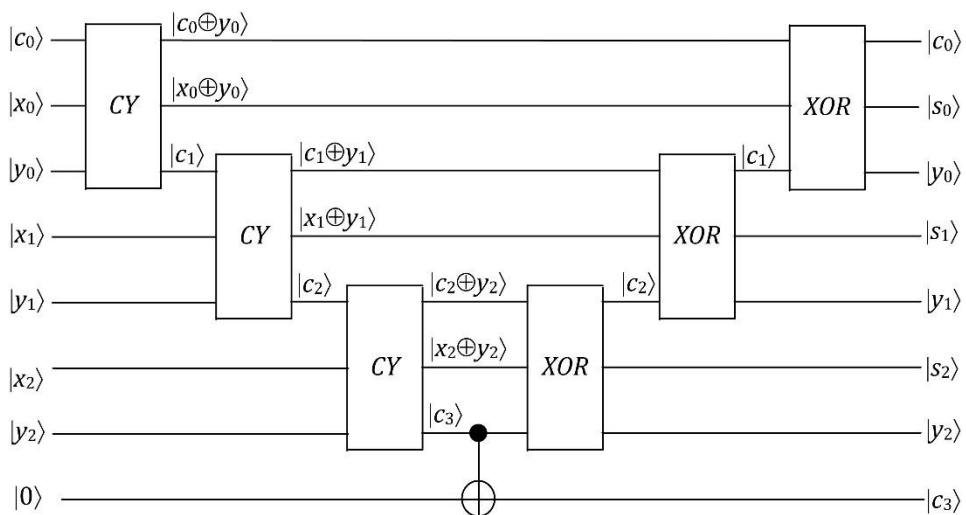


Figura 4 Sumador de 3 bits

Ejemplo 2

Definanse los operadores *CY* y *XOR*:

```
class CY(cirq.Gate):
```

```

def __init__(self):
    super(CY, self)
def _num_qubits_(self):
    return 3
def _decompose_(self, qubits):
    I, A, B = qubits
    yield cirq.CX(B, A)
    yield cirq.CX(B, I)
    yield cirq.CCX(I, A, B)
def _circuit_diagram_info_(self, args):
    return ["CY"] * self.num_qubits()
cy = CY()
class XOR(cirq.Gate):
    def __init__(self):
        super(XOR, self)
    def _num_qubits_(self):
        return 3
    def _decompose_(self, qubits):
        I, A, B = qubits
        yield cirq.CCX(I, A, B)
        yield cirq.CX(B, I)
        yield cirq.CX(I, A)
    def _circuit_diagram_info_(self, args):
        return ["XOR"] * self.num_qubits()
xor = XOR()

```

Con esos operadores se define un sumador de 5 bits:

```

n = 5
c = 1
x = [0,1,0,0,1]
y = [1,0,0,1,1]
###CIRCUITO###
reg = cirq.LineQubit.range(2*n+2)
circuito = cirq.Circuit()
if c == 1:
    circuito.append(cirq.X(reg[0]))
for i in range(n):
    if x[i] == 1:
        circuito.append(cirq.X(reg[2*i+1]))
    if y[i] == 1:
        circuito.append(cirq.X(reg[2*i+2]))
circuito.append(cy(reg[2*i], reg[2*i+1], reg[2*i+2]))

```




```

circuito.append(cirq.CX(reg[2*n],reg[2*n+1]))
for i in range(n):
    circuito.append(xor(reg[2*(n-1-i)],
        reg[2*(n-1-i)+1],reg[2*(n-1-i)+2]))
###MEDICIÓN###
for i in range(n+1):
    circuito.append(cirq.measure(reg[2*i+1]))
print(circuito)
simulador = cirq.Simulator()
resultado = simulador.run(circuito, repetitions=1)
print(resultado)

```

Resultado de la ejecución:

 

```

q(1)=0
q(3)=0
q(5)=1
q(7)=1
q(9)=0
q(11)=1

```

Compruébese que $11010 + 11101 + 1 = 101100$.

Referencias

- [1] J.P.Deschamps, Computación Cuántica, Marcombo, Barcelona, 2023.
- [2] V. Vedral, A. Barenco, and A. Ekert, "Quantum networks for elementary arithmetic operations," *Phys. Rev. A*, vol. 54, no. 1, p. 147, 1996.
- [3] S. A. Cuccaro, T. G. Draper, S. A. Kutin, and D. P. Moulton, "A new quantum ripple-carry addition circuit," 2004, *arXiv:quant-ph/0410184*.
- [4] J.P.Deschamps, G.J.Bioul, and G.D.Sutter, « Synthesis of Arithmetic Circuits », *Wiley*, 2006.